
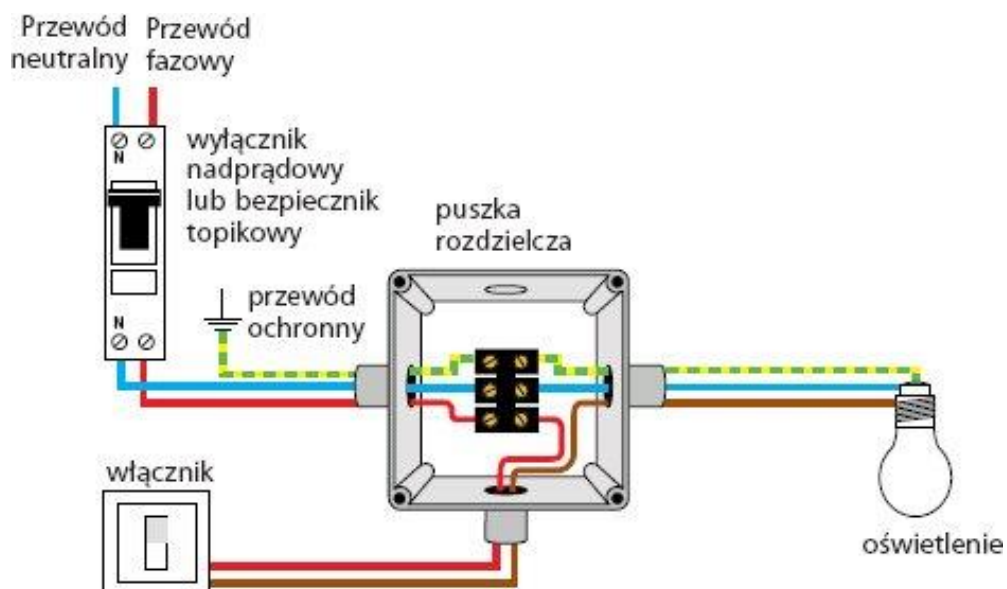


Sposoby podłączenia osprzętu i urządzeń elektrycznych:


1. Wyłącznik jednobiegunowy

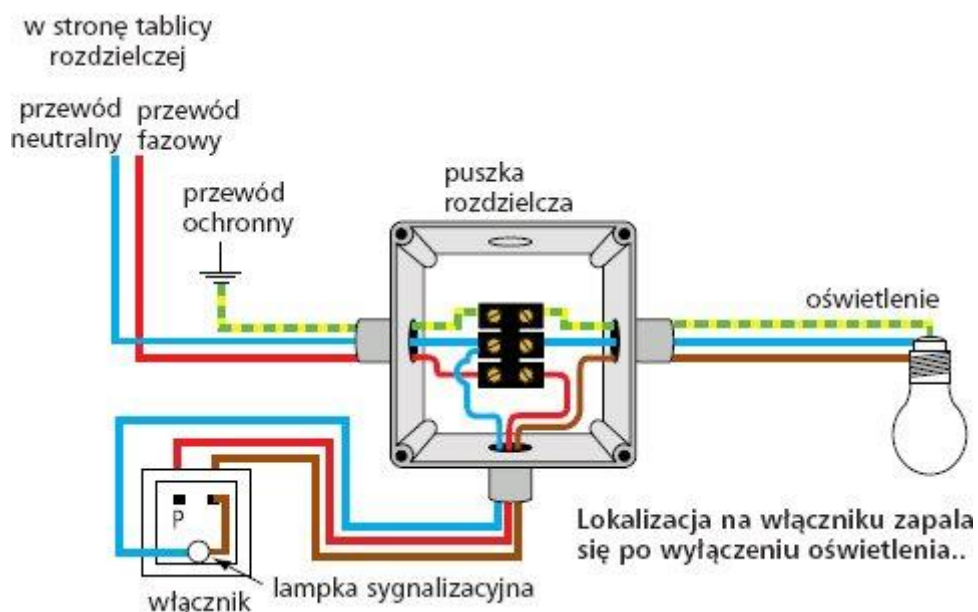


2. Wyłącznik z lampką sygnalizacyjną




3. Wyłączniki zmienne

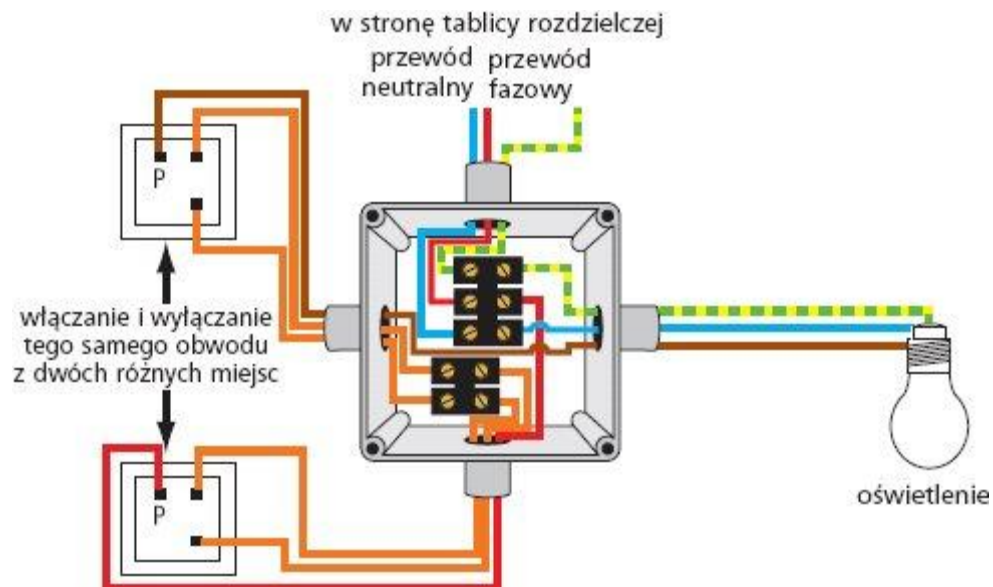


4. Podłączenie gniazda elektrycznego

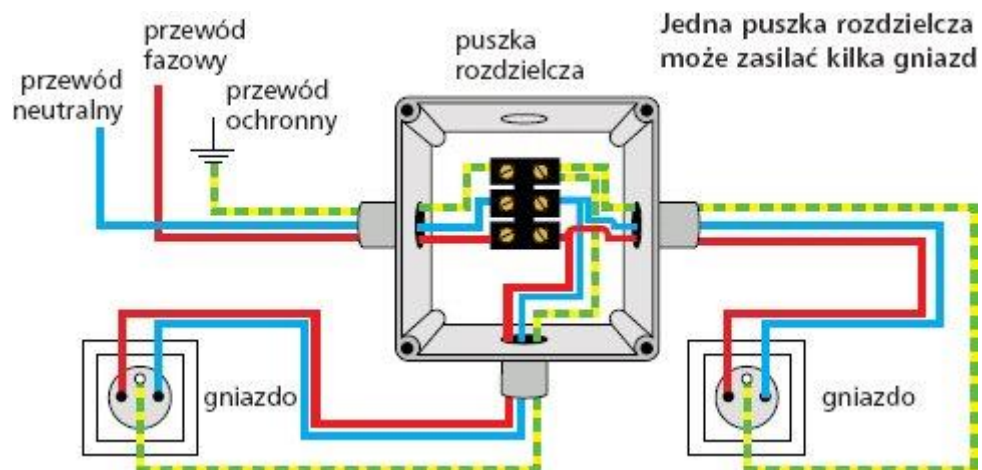


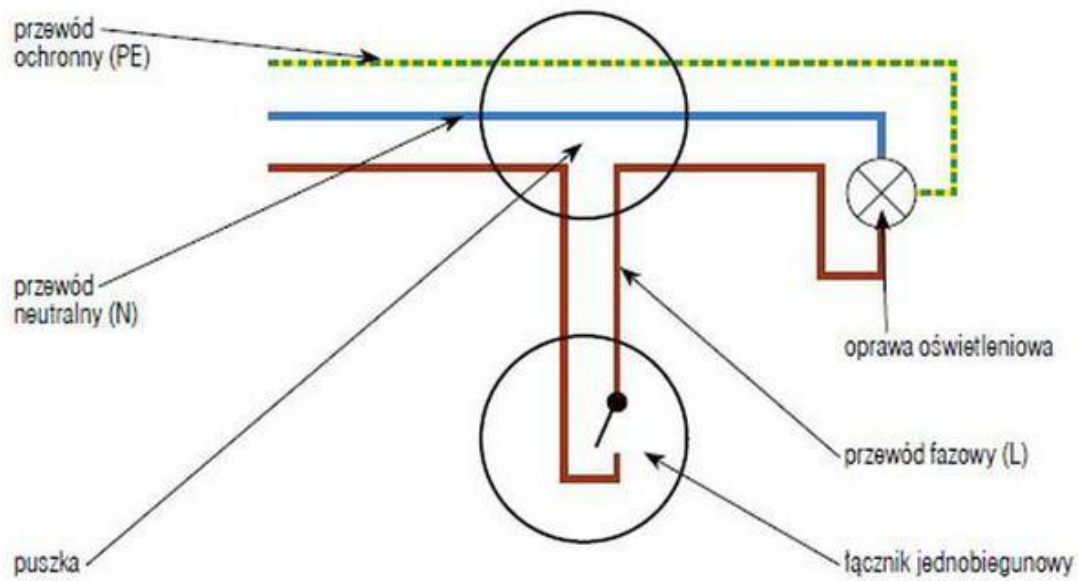

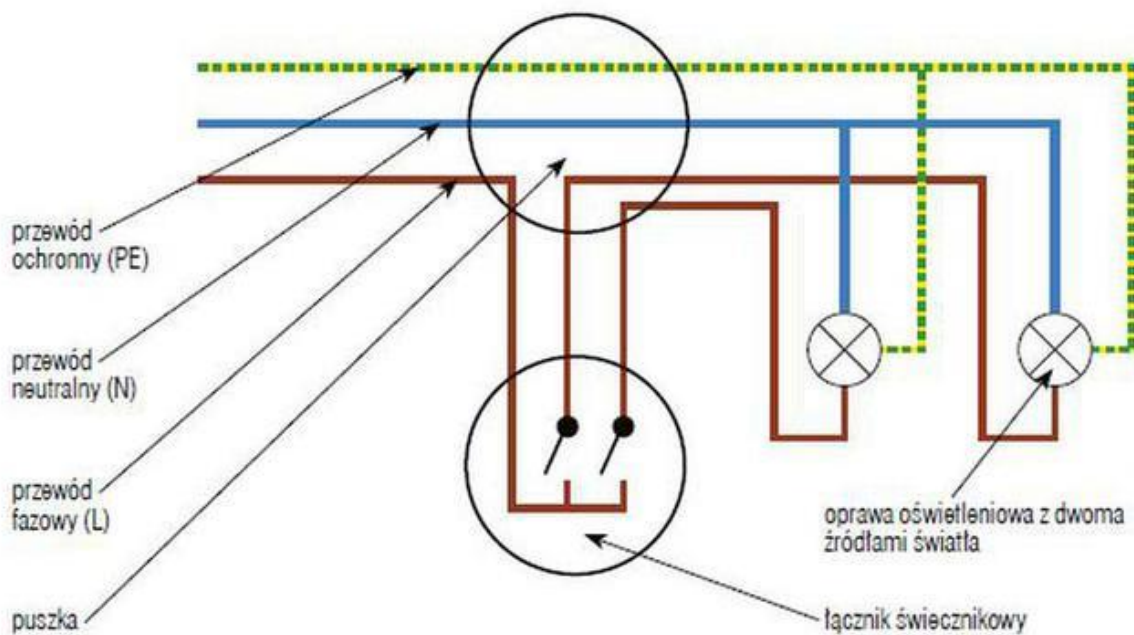
1. Zasada umieszczania styku roboczego łącznika jednobiegunowego w przewodzie fazowym



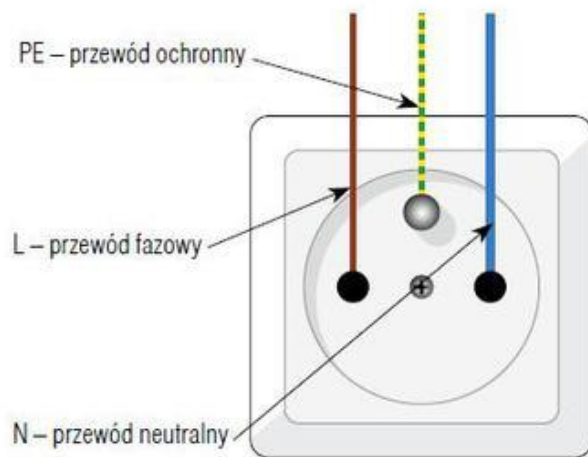
2. Schemat połączeń łącznika świecznikowego



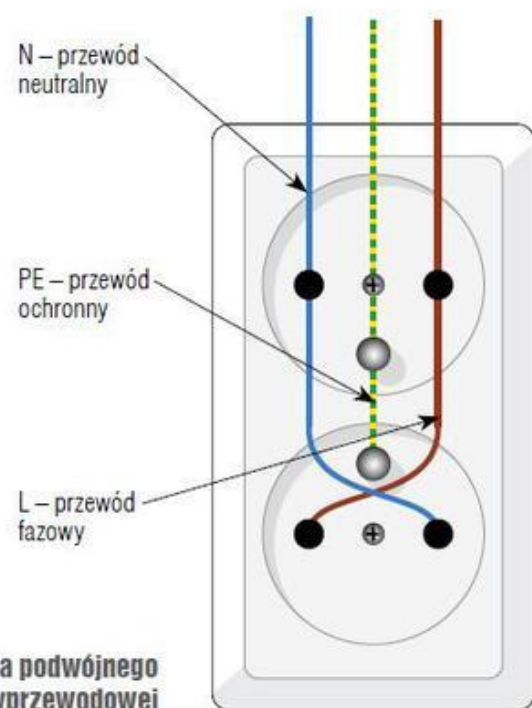Zasada przyłączania przewodów do gniazda pojedynczego w instalacji trzyprzewodowej



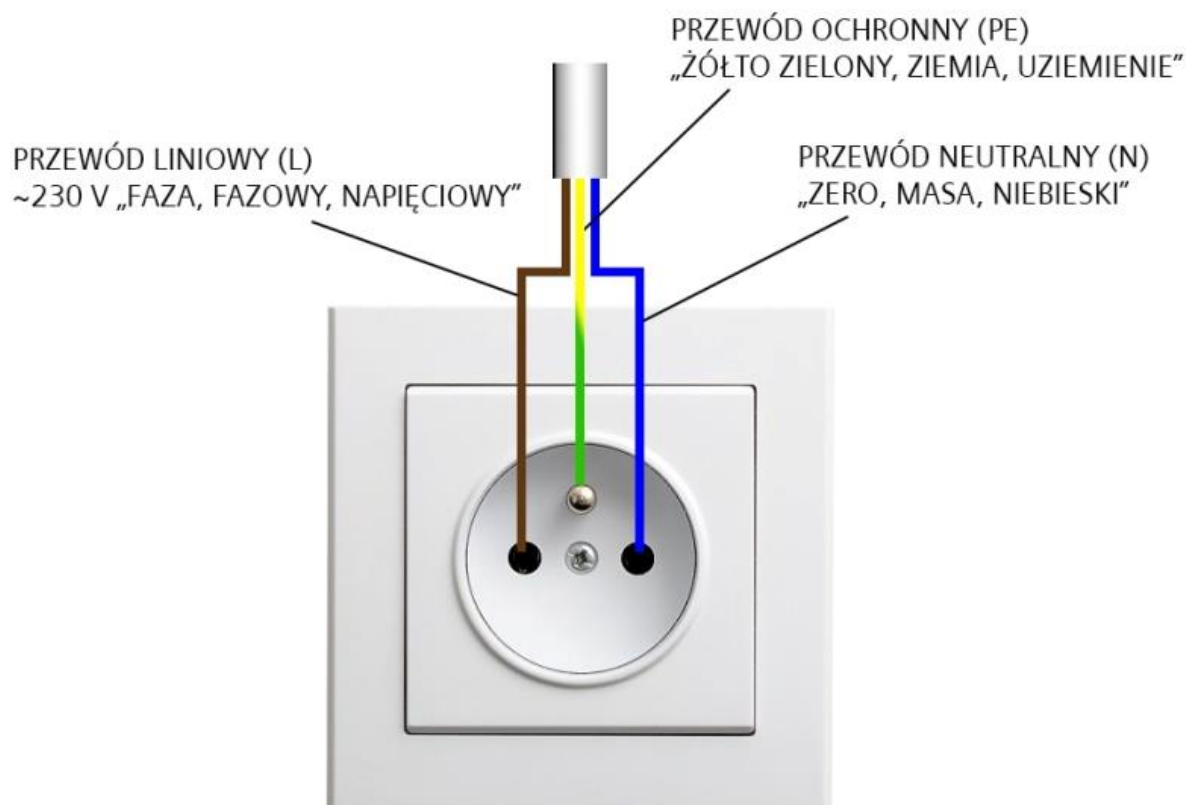Zasada przyłączania przewodów do gniazda podwójnego w instalacji trzyprzewodowej




PRZEWODY ELEKTRYCZNE


Należy stosować przewody o znormalizowanych kolorach oraz odpowiednim przekroju, dostosowane do różnych typów obwodów elektrycznych.


KOLORY

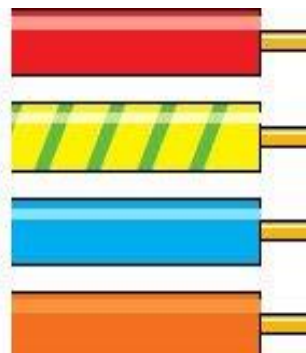
- czerwony, brązowy lub czarny: przewód fazowy (L1, L2, L3)
- żółto-zielony: przewód ochronny (PE)
- jasnoniebieski: przewód neutralny N ("zerowy")
- pomarańczowy: przewód do włączników schodowych




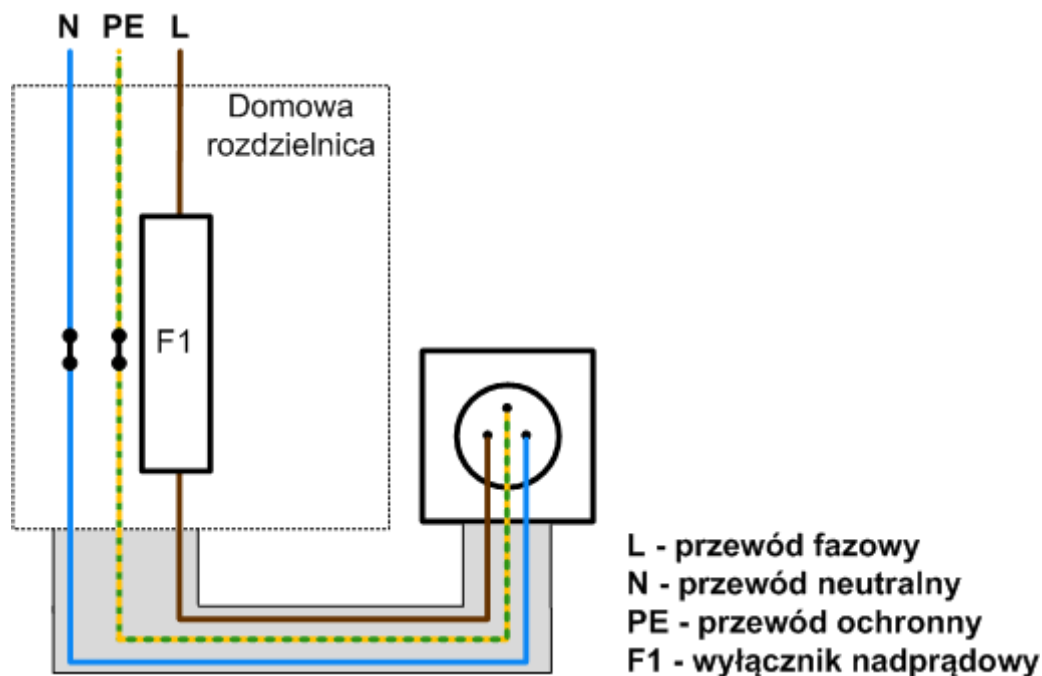Zabezpieczenia obwodów umieszczone i podłączone w rozdzielni n.n.



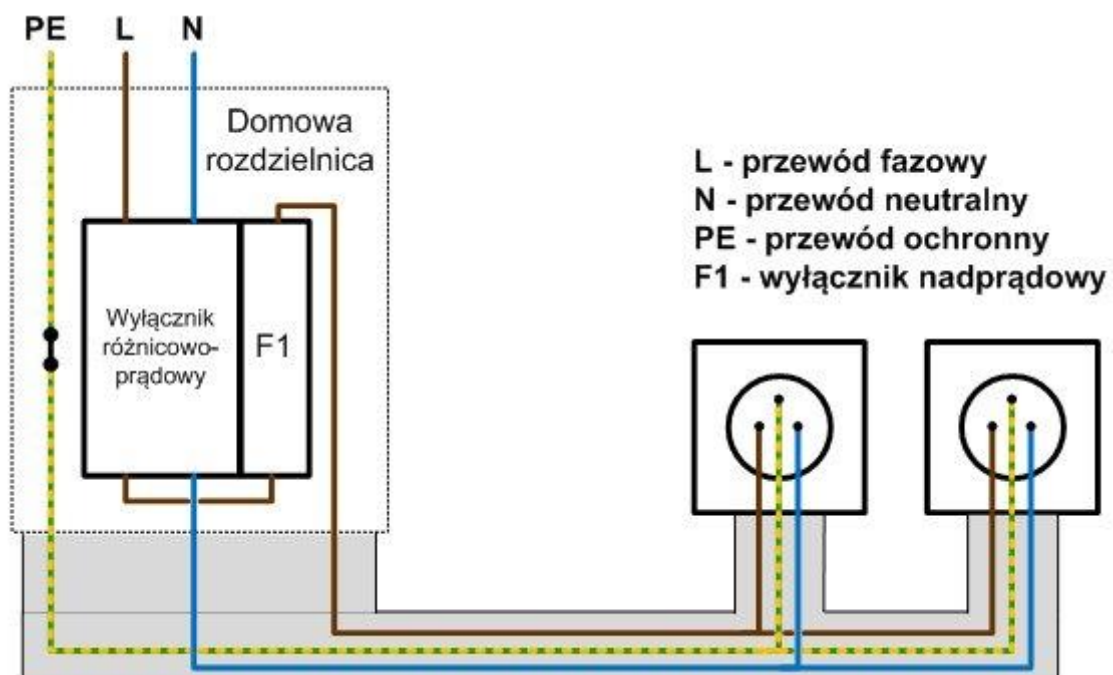

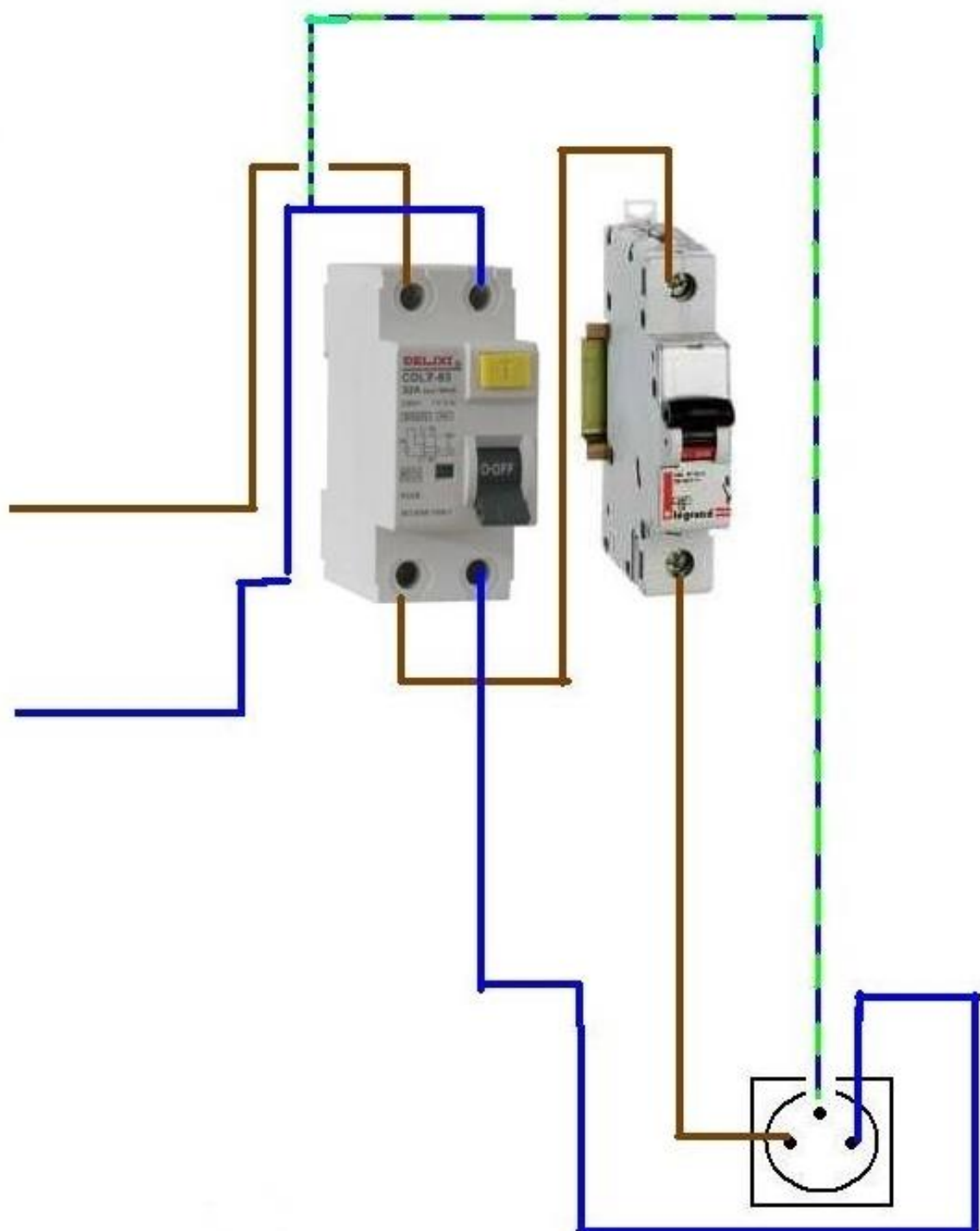

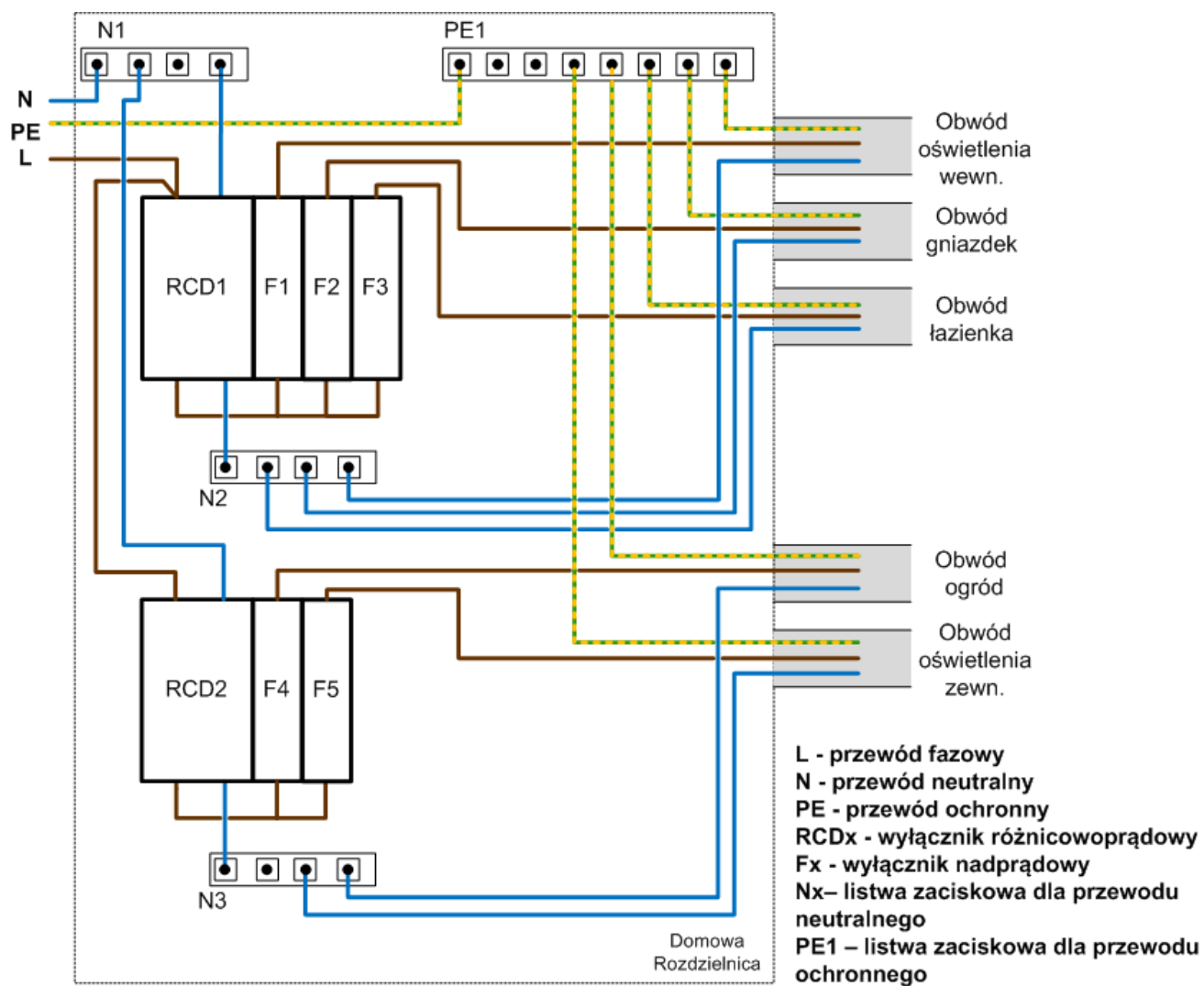

SCHEMAT PODŁĄCZENIA BATERII SŁONECZNEJ

